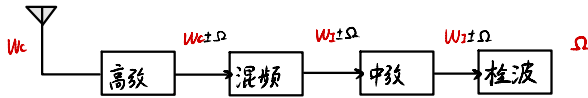


Chap 6 混频

概念:在不改变调制信号的前提下,改变已调信号的载波频率

6.1 混频信号



1. 表达式

$$U_s = U_{sm}(1 + m_a \cos \Omega t) \cos W_c t$$


中频 $U_1 = U_{sm}(1 + m_a \cos \Omega t) \cos W_1 t$

DSB: $U_s = U_{sm} \cos \Omega t + \cos W_c t$

$$W_c - W_1 = W_2$$

$$U_1 = U_{sm} \cos \Omega t + \cos W_1 t$$


2. 实现方法 —— 乘法 (频域加减, 时域相乘)

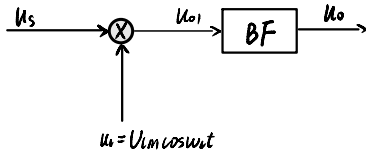

上混频 $\cos(W_c + W_1)t$, 下混频 $\cos(W_c - W_1)t$

6.2 混频原理——乘法与调幅乘法原理一致

1. 晶体管放大器混频


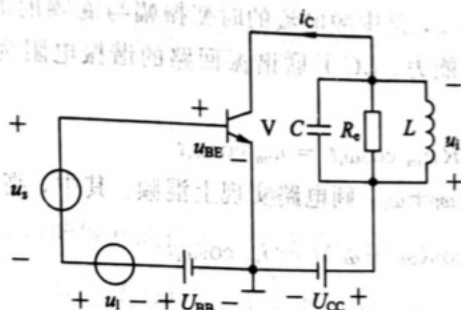


条件: $U_{im} \gg U_{sm}$

$$i_c = f(u_{BE}) = f(U_{BB} + u_i + u_s)$$

$$= f(U_{BB} + u_i) + f'(U_{BB} + u_i) u_s + \dots$$
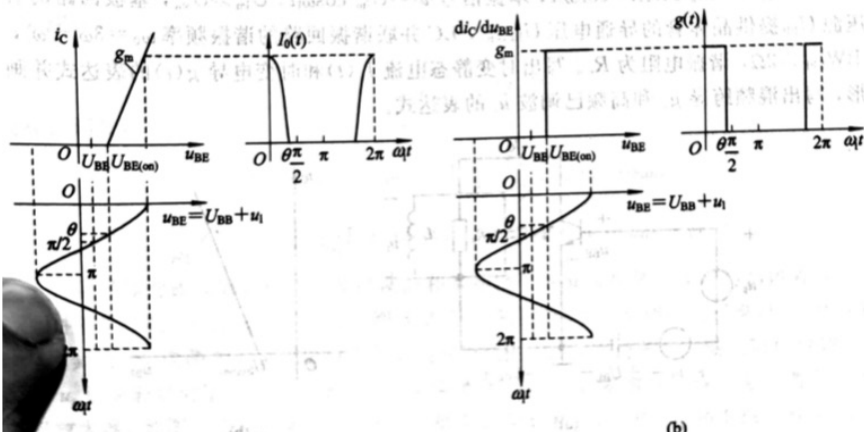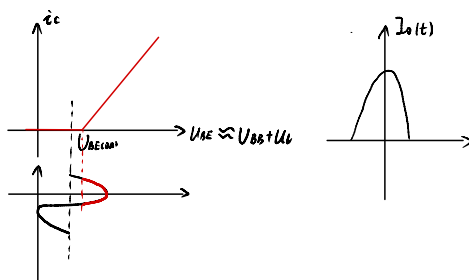
$$\approx \underbrace{f(U_{BB} + u_i)}_{I_o(t)} + \underbrace{f'(U_{BB} + u_i)}_{g(t)} u_s$$



$$g(t) = g_0 + g_{1m} \cos \omega_i t + g_{2m} \cos \omega_i t + \dots$$

$$g_{1m} \cos \omega_i t \cdot U_{sm} \cos \omega_c t$$

$$i_1 = \frac{1}{2} g_{1m} U_{sm} \cos(\omega_c - \omega_i) t$$

定义: 混频跨导 $g_c = \frac{i_{1m}}{U_{sm}} = \frac{1}{2} g_{1m}$

以后内容与振幅调制类似, 略.

[例] P_{217} 6.2.4

[例] P_{218} 6.2.5